

## Exempel 2: Styrning av 3 faser med gemensam matning av detektorer från en PS-230

Varje fas styrs av en PS-230 modul. I vissa fall kan kanske kabeldragningen förenklas av att matningen sker gemensamt från en av PS-230 dosorna.

Då kan kopplingen se ut så här:

